
#### Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

## Aplicaţii cu sisteme dedicate


Vasile Trifa – AAIE 1 – 16.05.2016

### Modulul emitator

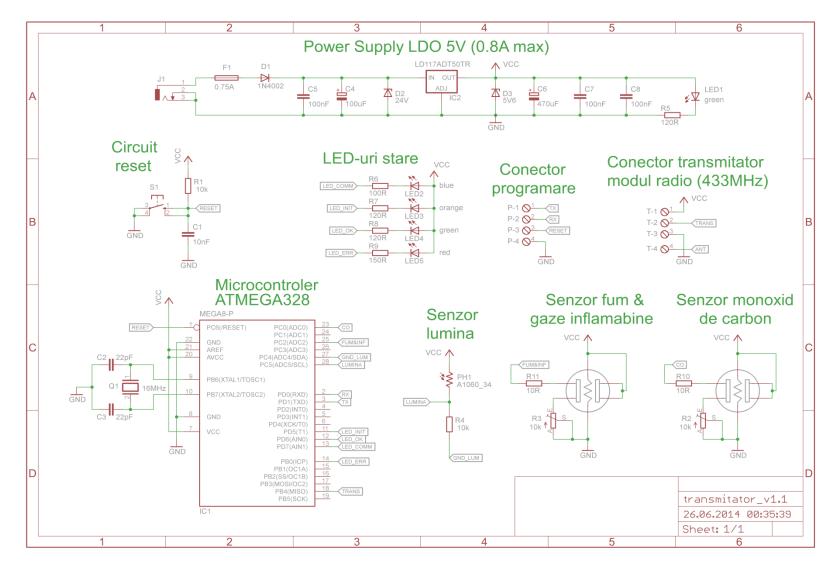

Proiect: Aplicaţii cu sisteme dedicate— Vasi Trifa — AAIE 1 — 16.05.2016


# Modulul receptor

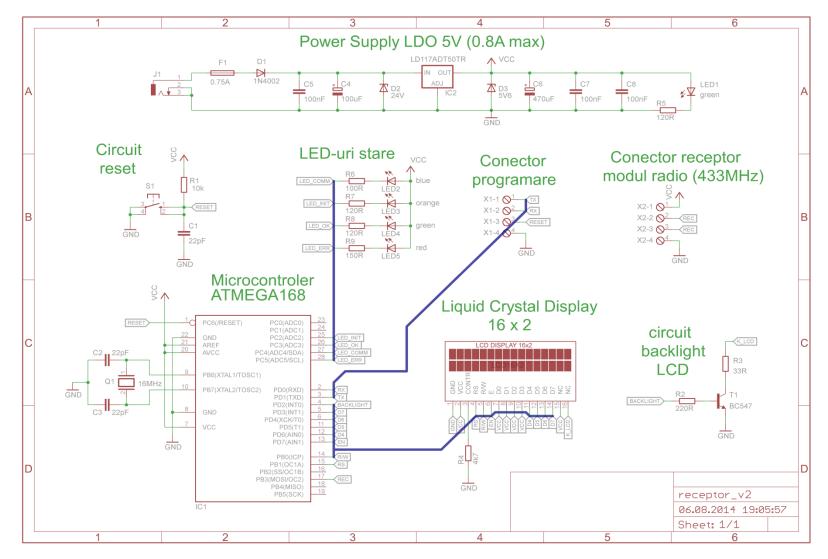


Proiect: Aplicaţii cu sisteme dedicate— Vasi Trifa — AAIE 1 — 16.05.2016

### Modulul transmitator

Înlăturare	Imagine	Nume	Model	Cantitate	Preţ Unitar	Total
		Placa PCB cu o Singura Fata, FR4, 10cm X 21 cm	COMP- PCB-02	1	9,00	9,00
		Soclu alimentare DC 5.5mm X 2.1 mm	ACS- CNT-13	2	2,00	4,00
		Potentiometru 10K	COMP- REZ-10	3	1,00	3,00
	\	Bareta 40 pini mama	ACS- CNT-03	1	5,00	5,00
0		Senzor monoxid de carbon MQ-7	SEN- BMT-06	1	34,00	34,00
8		ATmega328 cu Arduino Bootloader Uno	COMP- MIC-01	2	24,00	48,00
		Condensator Electrolitic 10uF	COMP- CON-02	4	0,25	1,00
0		Condensator 22 pF (set 2 bucati)	COMP- CON-01	4	1,00	4,00
0	*	Stabilizator 5V 7805	COMP- GEN-14	2	5,00	10,00
		Kit Senzor Fum si Gaze Inflamabile MQ2	SEN- BMT-14	1	29,00	29,00

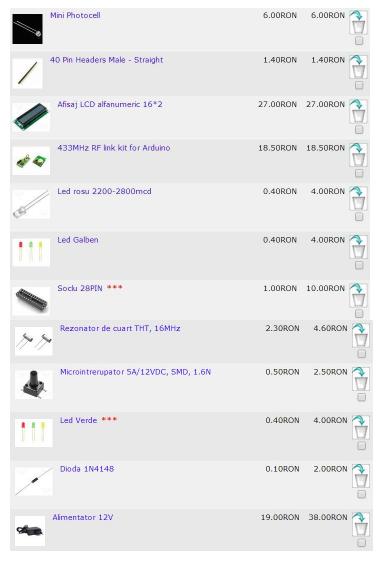


# Amplasarea componentelor

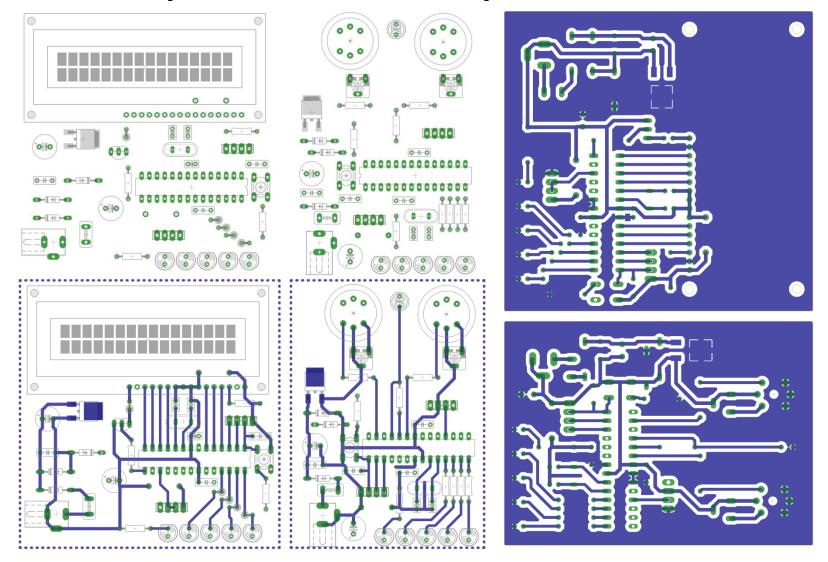


Proiect: Aplicații cu sisteme dedicate - Vasi Trifa - AAIE 1 - 16.05.2016

#### Modulul transmitator



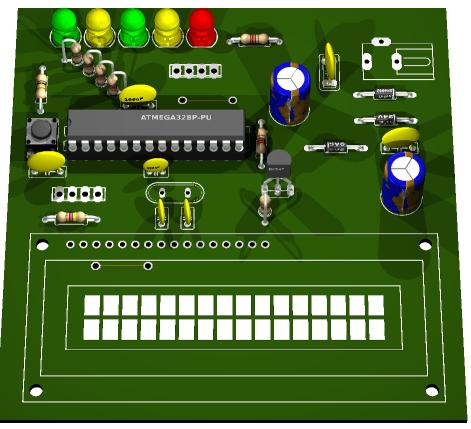

### Modulul transmitator

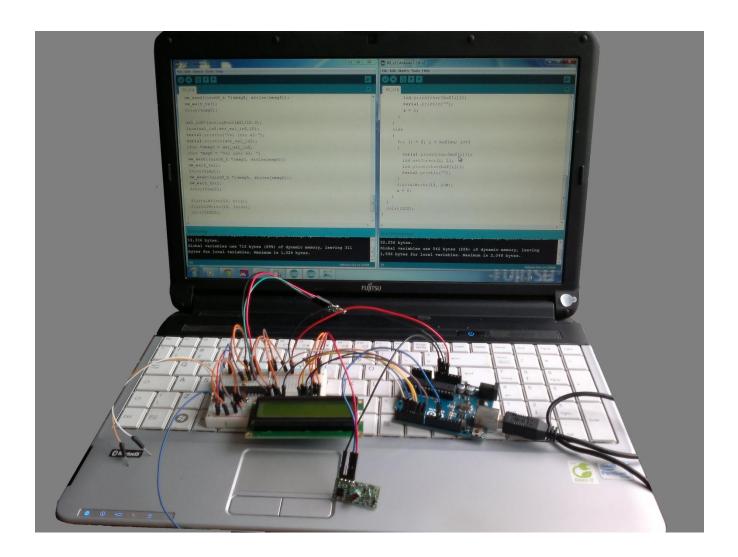

Proiect: Aplicaţii cu sisteme dedicate - Vasi Trifa - AAIE 1 - 16.05.2016